




光 敏 电 阻

●河南 李小梅

本文以 MG-45-34 型光敏电阻为例,介绍它在生活中的几则运用实例。

皮夹防盗报警器

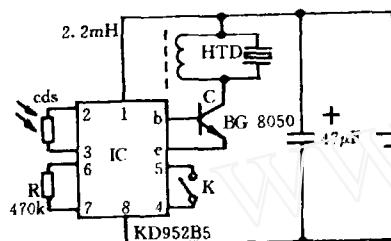

1

此电路
(见图1)的
核心器件为
光控防盗集
成电 路
KD952B5，
只要开关 K
闭合 电路

便处于准备报警状态。此电路设计巧妙之处在于“见光触发”。钱夹位于衣袋中时，光线暗，光敏电阻阻值很大，不触发 KD952B5 电路；当皮夹被人拿出时，光敏电阻见光阻值下降，触发 KD952B5 工作，蜂鸣器发出报警声，提醒主人注意。若自己取皮夹，可先将微动开关断开。制作时 BG 选取 $I_{cm} > 50\mu A$ 的任何 NPN 管， $\beta \geq 200$ ，如 2SC1815、8050 等。C 为小型铝电解电容器，HTD 采用 $\Phi 27mm$ 压电陶瓷蜂鸣器。L 为 $2.2mH$ 小型色环电感器。由于整机静态电流为微安级，所以可用纽扣电池供电。安装成功后，无需调试即可工作，且可靠性高。

电子蜡烛

按图2电路制作的是可用一根火柴点亮(电珠模拟为烛芯),可用嘴吹灭的电子蜡烛。在ZD点亮后,热敏电阻R的阻值因温度的升高而降低,从而使电路自锁,保持点亮状态;当用嘴向热敏电阻吹气时,由于温度下降,R阻值增大,BG₁截止,BG₂导通,BG₃截止,ZD熄灭。设计此电路时,考虑光敏电阻不被自然光触发,而只受控于火柴的光亮,故增加了一只可调电阻。

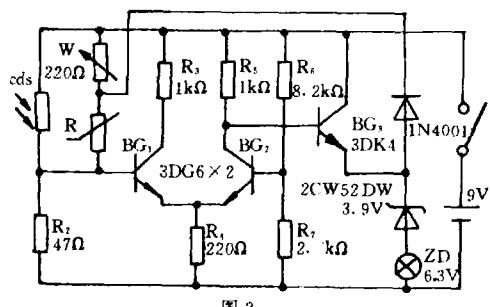


图 2

W，控制其开启程度。燃烧的火柴靠近光敏电阻时，光敏电阻阻值下降，使BG₁、BG₃导通，电珠得电。此电子蜡烛模拟了一般蜡烛。制作时注意光敏电阻与热敏电阻要安装在电珠附近，以增加电子蜡烛的灵敏度。元件选择比较简单，R选阻值约为150Ω、负温度系数的热敏电阻，BG采用3DG6或8050均可。

光触自锁继电开关

如图3所示。此开关可安装在保险箱里，当亮光进入暗箱内部时，继电器开关可以触发电路并输出报警。

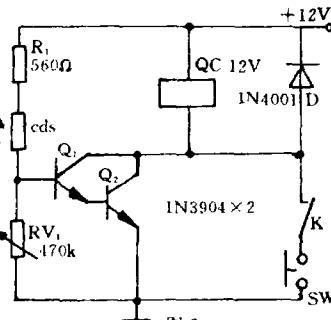


图 3

电路中 R_1 、光敏电阻、 RV_1 构成电位分压器，通过调节 RV_1 阻值可控制光敏电阻的灵敏度。由于暗光时，光敏电阻为高阻值， Q_1 基极偏压为零，所以继电器 QC 不动作；当强光照射装置时，光敏电阻阻值下降至很小，于是 Q_1 、 Q_2 触发导通， QC 继电器动作，继电器的一组触点将电路接通，使电路始终处于工作状态，直到按下复位按钮 SW 。此电路可以触发警铃或报警器，制作方面不再详谈。▲

电器设备指示灯降压延寿两法

●广西 陈青林

一、串接二极管降压法 一些电器指示灯额定工作电压等于或接近供电电压，有时若市电波动太大，使不久便烧毁。解决这个问题，可采取在指示灯供电回路串接二极管的方法。若指示灯为直流供电，串接一只普通二极管可降低约 0.6V 电压；若为交流供电，串接二极管后形成半波整流，此时指示灯会有轻微闪动，但不影响指示照度。

二、串接同值灯珠降压法 找一只同值指示灯灯珠，串入指示灯供电回路，不仅可降低回路电压，还使原指示灯工作电流大大降低，使其寿命得以延长。安装时，新灯珠用胶带固定于电器内空处即可。