



华中科技大学  
Huazhong University of  
Science and Technology

2009-2010学年度第一学期  
2009.11.08—2010.01.30

# 《电力系统分析》(I)

主讲教师：孙海顺

E-mail: [haishunsun@hust.edu.cn](mailto:haishunsun@hust.edu.cn)

## 第二章 电力网各元件的等值电路和参数计算



2-1 架空输电线路的参数

2-2 架空输电线路的等值电路

2-3 变压器的等值电路和参数

2-4 标么制

# 一相等值电路的概念

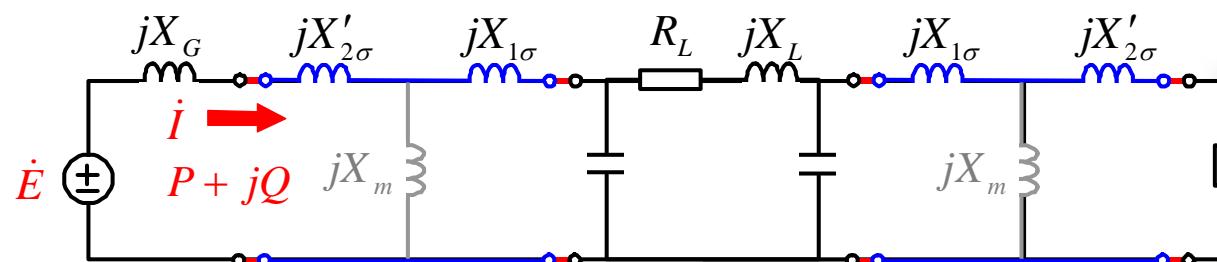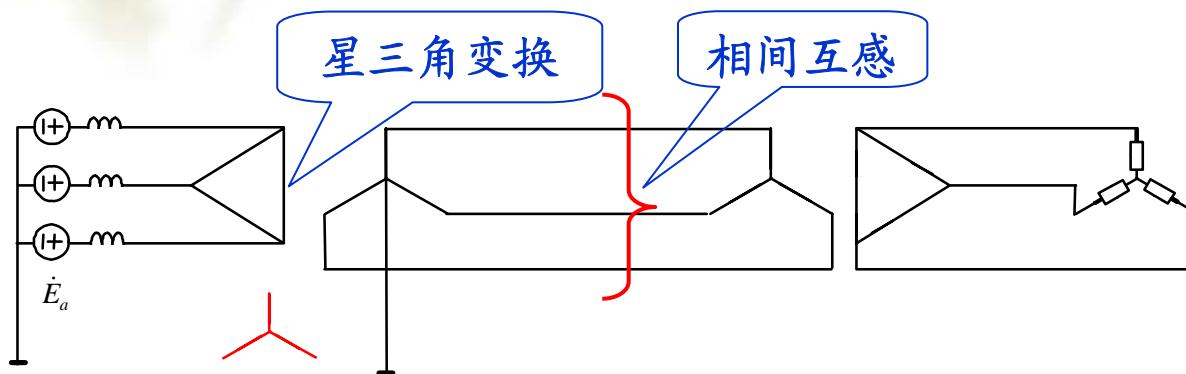

- **三相对称:** 正常  
稳态或者应用对  
称分量法
- **星 三 角 变 换:**  
三角形电路—星  
形电路
- **一相等值参数:**  
计及其余两相影  
响（比如相间互  
感）
- **运行变量:** 线电  
压，线电流，三  
相功率；

## 2-1 架空输电线路的参数

- 电阻：载流导线有功损耗
- 电感：载流导线磁场效应
- 电导：带电线路绝缘泄漏及电晕损耗
- 电容：带电线路电场效应

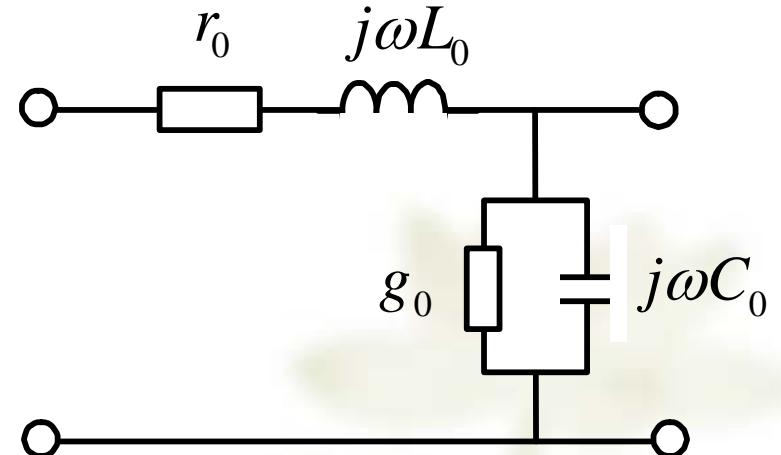


图2-1 单位长线路一相等值电路

## 2-1 架空输电线路的参数

### 1. 电阻

❖ 直流电阻  $r = \rho / S$

交流电阻>直流电阻

❖ 集肤效应和邻近效应

❖ 多股绞线

❖ 标称截面积>实际截面积

❖ 与温度有关

## 2-1 架空输电线路的参数



### 2. 电感--基本算式

(1) 自感  $L = \psi / i = \frac{\mu_0}{2\pi} \left( \ln \frac{2l}{D_s} - 1 \right)$

(2) 互感  $M_{AB} = \psi_{AB} / i_B = \frac{\mu_0}{2\pi} \left( \ln \frac{2l}{D} - 1 \right)$

## 2-1 架空输电线路的参数

### 2. 电感—对称三相输电线路等值电感

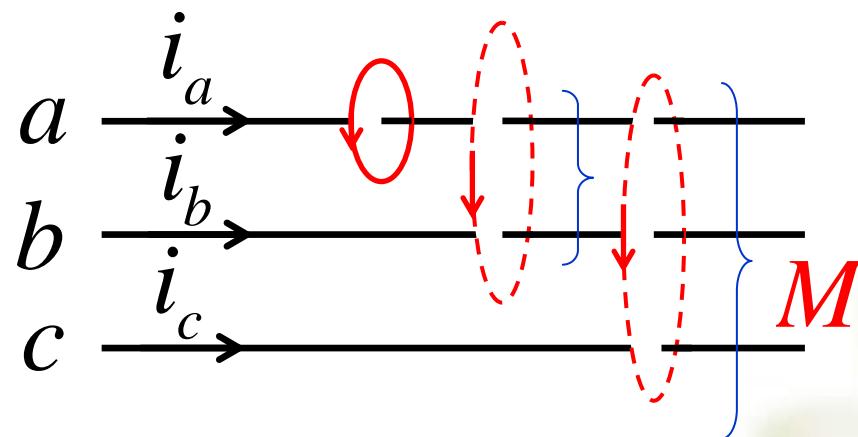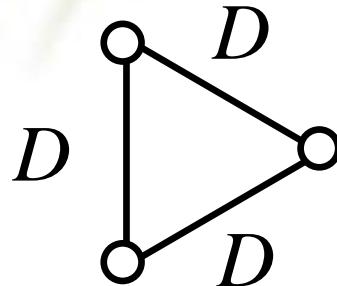

$$\psi_a = L i_a + M_{ab} i_b + M_{ac} i_c = L i_a + M (i_b + i_c) = (L - M) i_a$$


$$L_a = \frac{\psi_a}{i_a} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D}{D_s}$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \left( \ln \frac{2l}{D_s} - 1 \right)$$

$$M = \frac{\mu_0}{2\pi} \left( \ln \frac{2l}{D} - 1 \right)$$

## 2-1 架空输电线路的参数

### 2. 电感—不对称三相线路：导线换位

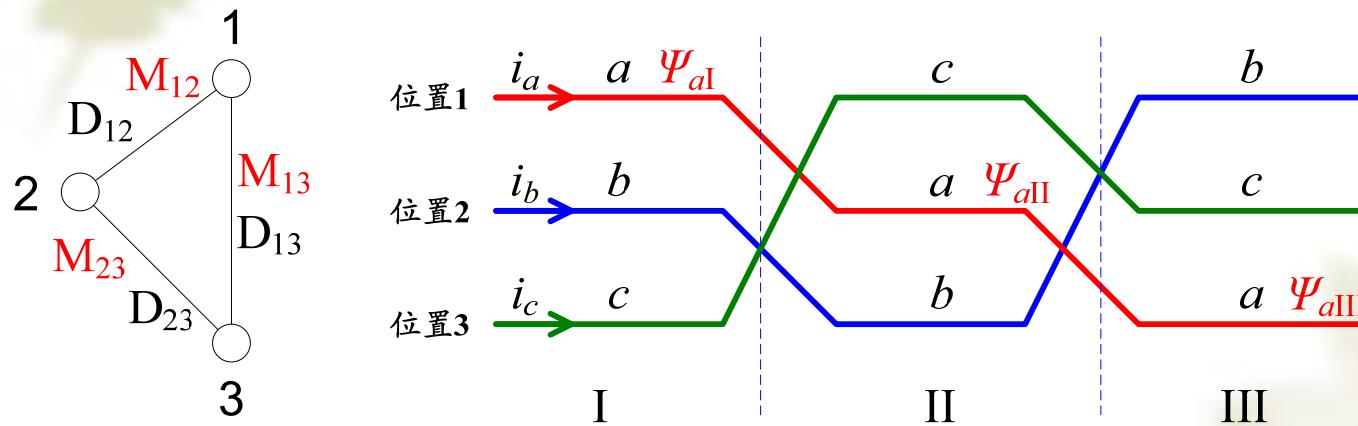

$$\begin{aligned}\Psi_{aI} &= L\dot{i}_a + M_{12}\dot{i}_b + M_{13}\dot{i}_c \\ \Psi_{aII} &= L\dot{i}_a + M_{23}\dot{i}_b + M_{12}\dot{i}_c\end{aligned}$$

$$\Psi_{aIII} = L\dot{i}_a + M_{13}\dot{i}_b + M_{23}\dot{i}_c$$

$$\Psi_a = (\Psi_{aI} + \Psi_{aII} + \Psi_{aIII})/3$$

$$L_a = \frac{\Psi_a}{\dot{i}_a} = L - \frac{1}{3}(M_{12} + M_{23} + M_{13}) = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{eq}}{D_s}$$

$$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}}$$

导线间互几何均距


## 2-1 架空输电线路的参数

### 2. 电感—分裂导线

二分裂

三分裂

四分裂

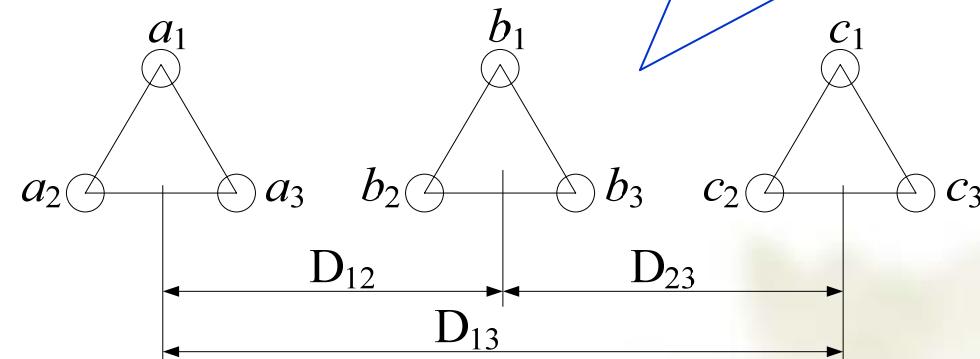

分裂导线对线  
路参数的影响

$$L_a = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{eq}}{D_s}$$

$$L_a = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_{eq}}{D_{sb}}$$

$D_{sb}$  分裂导线的自几何均距，与分裂根数和间距有关

## 2-1 架空输电线路的参数

### 2. 电感—输电线路等值电抗

$$x = 2\pi f L = 0.1445 \lg \frac{D_{\text{eq}}}{D_{\text{sb}}} \quad (\Omega/\text{km})$$

单导线线路:  $0.4 \Omega/\text{km}$ ; 二分裂导线:  $0.33 \Omega/\text{km}$ , 三分裂导线:  $0.30 \Omega/\text{km}$ , 四分裂导线:  $0.28 \Omega/\text{km}$ 。

**钢导线线路:** 集肤效应、导磁率随电流变化, 电阻电感呈现非线性, 只能通过试验测定其特性, 根据电流值确定其阻抗

## 2-1 架空输电线路的参数

### 3. 电导

- ❖ 合理设计绝缘水平降低泄漏电流
- ❖ 增大导线截面或者采用分裂导线减少电晕损耗
- ❖  $g_0 \approx 0$

## 2-1 架空输电线路的参数

### 4. 电容—基本算式

若周围介质的介电系数为常数，则导体所带的电荷 $q$ 与导体的电位 $v$ 将呈线性关系。导体的电容

$$C = \frac{q}{v}$$

## 2-1 架空输电线路的参数

### 4. 电容—基本算式


以导线间中点为零电位

(1) 任意点P电位

$$v_P = \frac{q}{2\pi\epsilon} \ln \frac{d_2}{d_1}$$

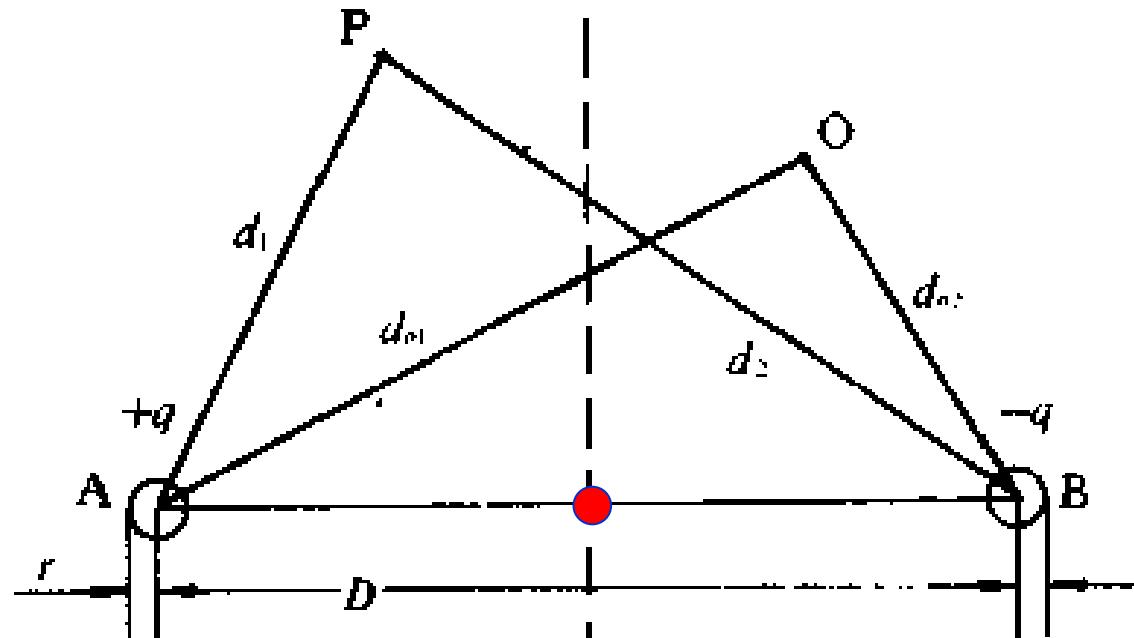(2) 导线A表面电位

$$v_A = \frac{q}{2\pi\epsilon} \ln \frac{D}{r}$$



## 2-1 架空输电线路的参数

### 4. 电容—三相线路一相等值电容


经过整循环换位的三相线路，一相等值电容：

$$v_{AI} = \frac{1}{2\pi\epsilon} \left[ q_a \ln \frac{H_1}{r} + q_b \ln \frac{H_{12}}{D_{12}} + q_c \ln \frac{H_{13}}{D_{13}} \right]$$

$$v_{AII} = \frac{1}{2\pi\epsilon} \left[ q_a \ln \frac{H_2}{r} + q_b \ln \frac{H_{23}}{D_{23}} + q_c \ln \frac{H_{12}}{D_{12}} \right]$$

$$v_{AIII} = \frac{1}{2\pi\epsilon} \left[ q_a \ln \frac{H_3}{r} + q_b \ln \frac{H_{31}}{D_{13}} + q_c \ln \frac{H_{23}}{D_{23}} \right]$$
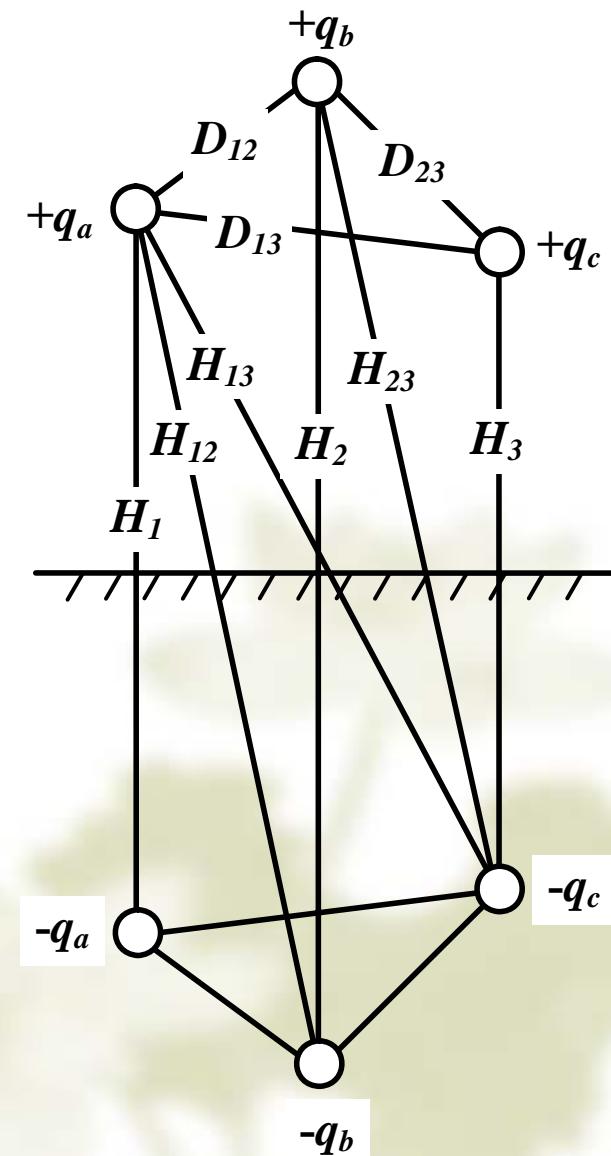
$$v_a = \frac{1}{3} (v_{AI} + v_{AII} + v_{AIII}); \quad q_a + q_b + q_c = 0$$



## 2-1 架空输电线路的参数

### 4. 电容—三相线路一相等值电容


经过整循环换位的三相线路，一相等值电容：

$$v_A = \frac{q_a}{2\pi\epsilon} \left[ \ln \frac{\sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}}}{r} - \ln \sqrt[3]{\frac{H_{12} H_{23} H_{13}}{H_1 H_2 H_3}} \right]$$

$$C = \frac{q_a}{v_a} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{D_{\text{eq}}}{r_{\text{eq}}} - \ln \sqrt[3]{\frac{H_{12} H_{23} H_{31}}{H_1 H_2 H_3}}}$$

$$C = \frac{0.0241}{\lg D_{\text{eq}} / r_{\text{eq}}} \times 10^{-6} \quad (\text{F/km})$$

$r_{\text{eq}}$  : 导线等值半径

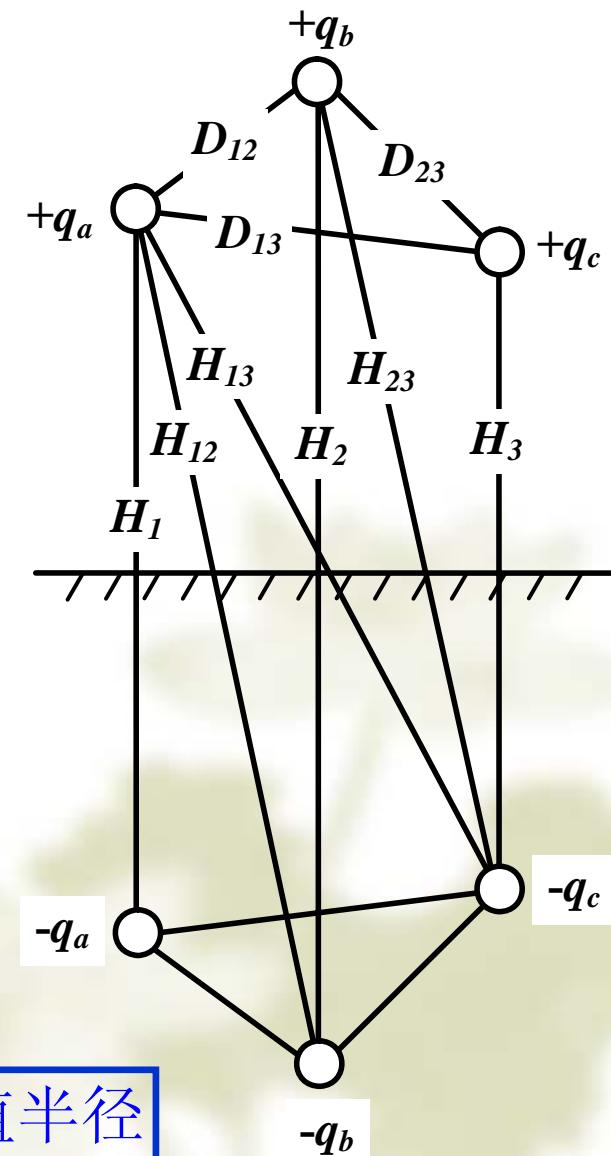

## 2-1 架空输电线路的参数

### 4. 电容—三相线路等值电纳


$$b = 2\pi f_N C = \frac{7.58}{\lg D_{\text{eq}} / r_{\text{eq}}} \times 10^{-6} \quad (\text{S/km})$$

各种电压等级线路的电纳值变化不大。

单导线线路：大约为 $2.8 \times 10^{-6}$  S/km 左右；分裂导线线路，当每相分裂根数分别为2根,3根和4根时，分别约为 $3.4 \times 10^{-6}$  S/km,  $3.8 \times 10^{-6}$  S/km, 和  $4.1 \times 10^{-6}$  S/km。

## 2-2 架空输电线路的等值电路



### 1. 长线等值电路

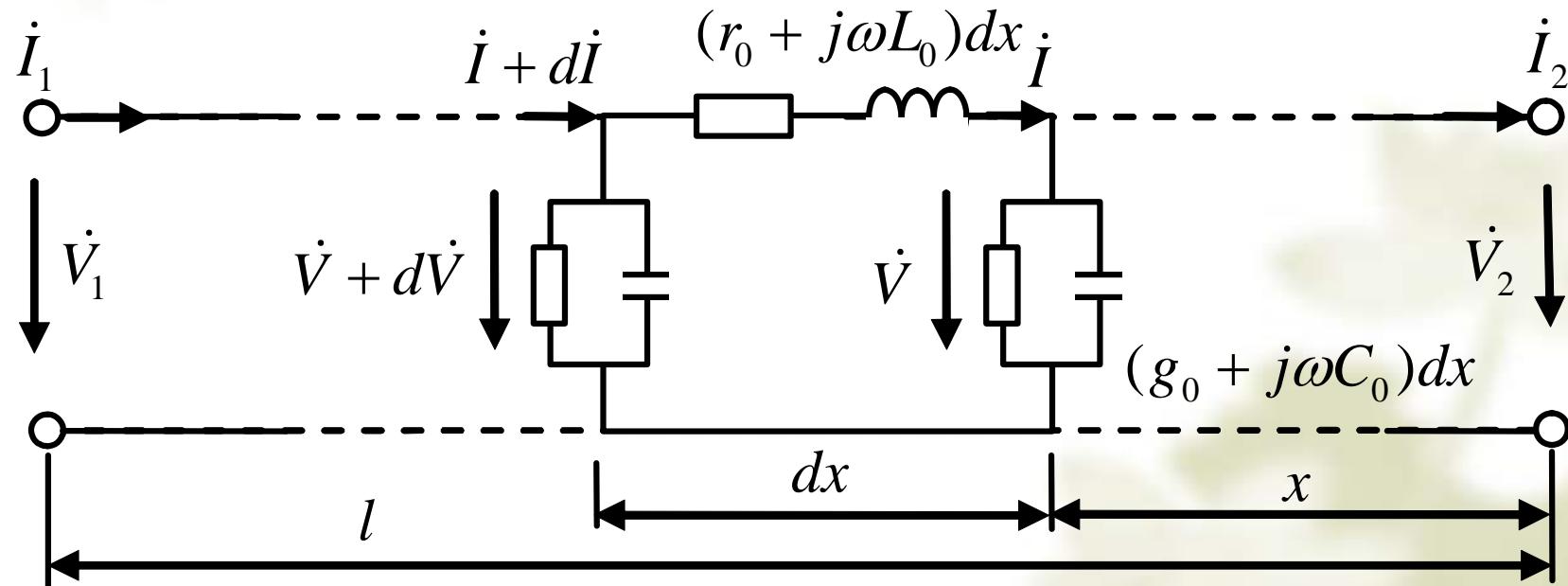

## 2-2 架空输电线路的等值电路
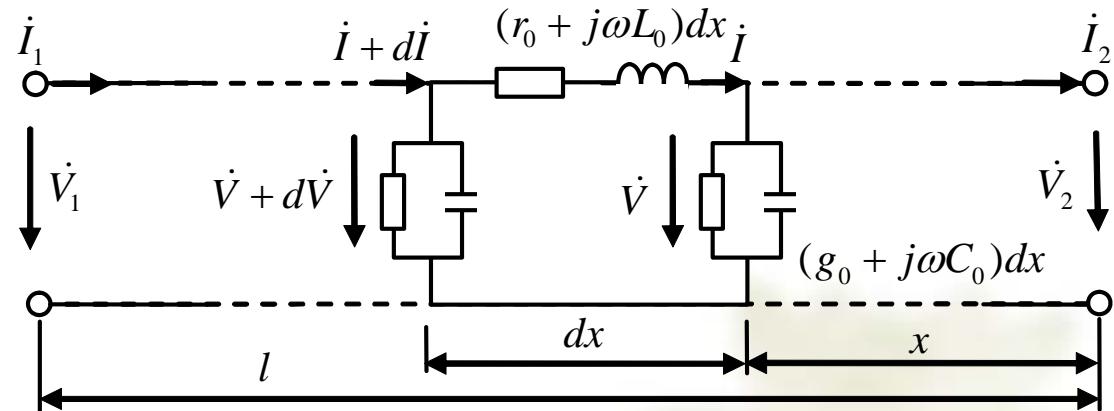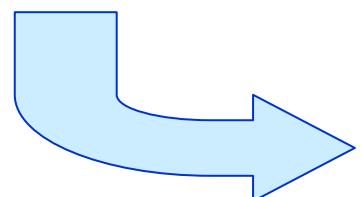
### 2. 输电线路方程式


$$\begin{cases} \frac{d\dot{V}}{dx} = (r_0 + j\omega L_0)\dot{I} \\ \frac{d\dot{I}}{dx} = (g_0 + j\omega C_0)\dot{V} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{d^2\dot{V}}{dx^2} = (g_0 + j\omega C_0)(r_0 + j\omega L_0)\dot{V} \\ \lambda_{1,2} = \pm\sqrt{(g_0 + j\omega C_0)(r_0 + j\omega L_0)} \end{cases}$$

## 2-2 架空输电线路的等值电路

### 3. 特性阻抗和传播常数

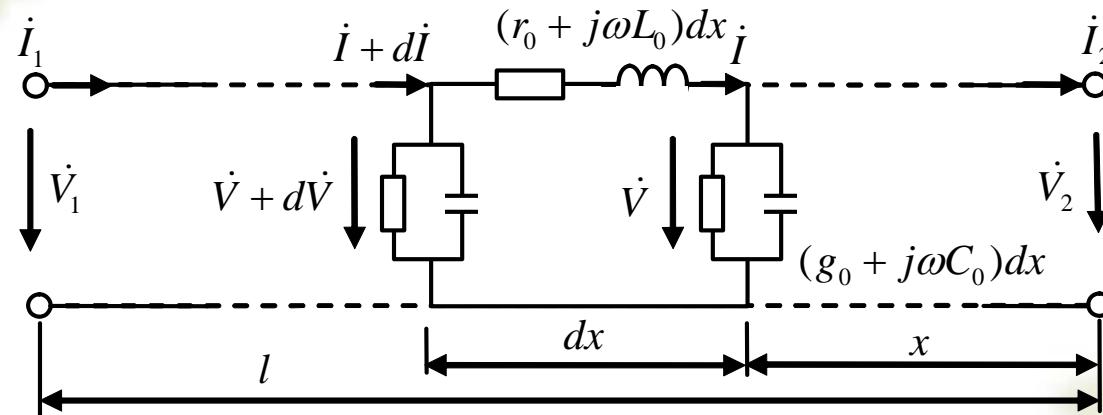



$$Z_C = \sqrt{(r_0 + j\omega L_0)/(g_0 + j\omega C_0)} = R_C + jX_C = |Z_C| e^{j\theta_C}$$

$$\gamma = \sqrt{(g_0 + j\omega C_0)(r_0 + j\omega L_0)} = \beta + j\alpha$$

## 2-2 架空输电线路的等值电路
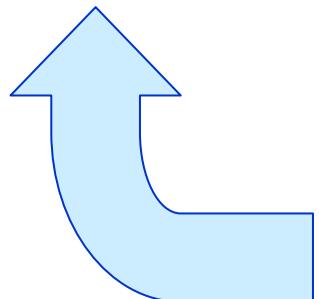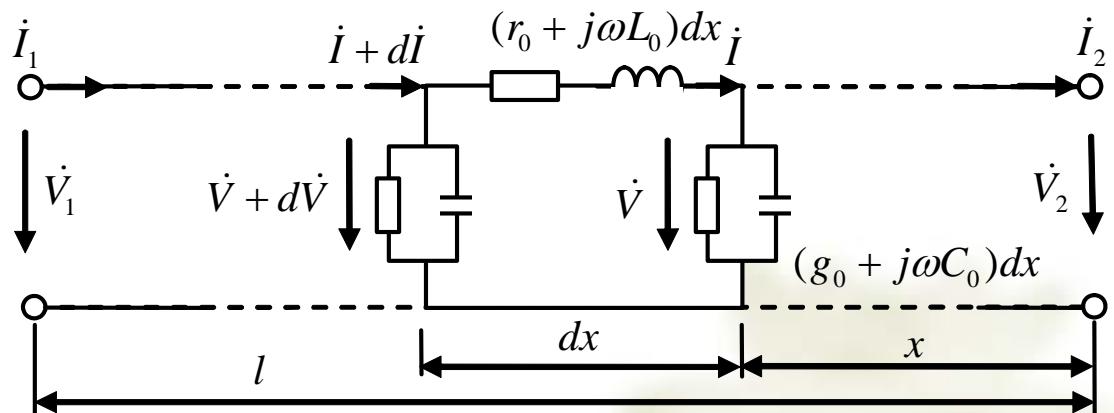
### 4. 输电线路方程式通解

$$\begin{cases} \dot{V} = A_1 e^{\gamma x} + A_2 e^{-\gamma x} \\ \dot{I} = \frac{A_1}{Z_C} e^{\gamma x} - \frac{A_2}{Z_C} e^{-\gamma x} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{d^2\dot{V}}{dx^2} = (g_0 + j\omega C_0)(r_0 + j\omega L_0)\dot{V} \\ \lambda_{1,2} = \pm\gamma \end{cases}$$

## 2-2 架空输电线路的等值电路

### 5. 方程式边界条件及系数 $A_1, A_2$

$$\begin{cases} \dot{V} = A_1 e^{\gamma x} + A_2 e^{-\gamma x} \\ \dot{I} = \frac{A_1}{Z_C} e^{\gamma x} - \frac{A_2}{Z_C} e^{-\gamma x} \end{cases} \xrightarrow{x=0} \begin{cases} \dot{V}_2 = A_1 + A_2 \\ \dot{I}_2 = \frac{A_1}{Z_C} - \frac{A_2}{Z_C} \end{cases}$$

$$A_1 = \frac{1}{2}(\dot{V}_2 + Z_C \dot{I}_2) \quad A_2 = \frac{1}{2}(\dot{V}_2 - Z_C \dot{I}_2)$$


## 2-2 架空输电线路的等值电路

重写方程式通解

$$A_1 = \frac{1}{2}(\dot{V}_2 + Z_C \dot{I}_2)$$

$$A_2 = \frac{1}{2}(\dot{V}_2 - Z_C \dot{I}_2)$$
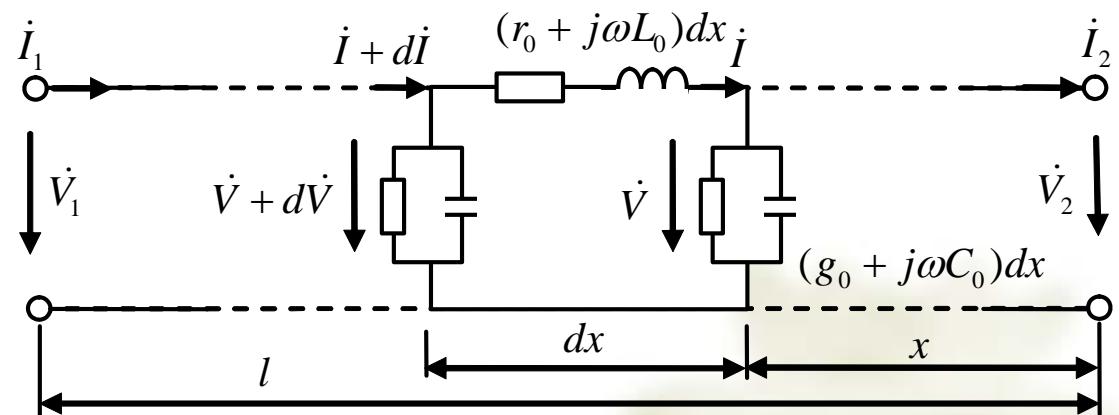
$$\begin{cases} \dot{V} = A_1 e^{\gamma x} + A_2 e^{-\gamma x} \\ \dot{I} = \frac{A_1}{Z_C} e^{\gamma x} - \frac{A_2}{Z_C} e^{-\gamma x} \end{cases}$$




→

$$\begin{cases} \dot{V} = \dot{V}_2 c h \gamma x + Z_C \dot{I}_2 s h \gamma x \\ \dot{I} = \frac{\dot{V}_2}{Z_C} s h \gamma x + \dot{I}_2 c h \gamma x \end{cases}$$

## 2-2 架空输电线路的等值电路
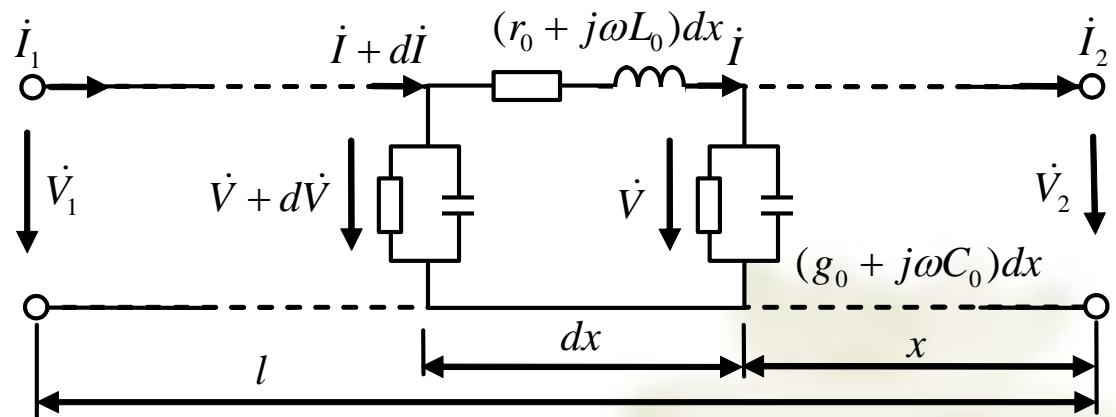
### 6. 输电线路二端口网络方程


$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} \dot{V}_1 = \dot{V}_2 ch\gamma l + Z_C \dot{I}_2 sh\gamma l \\ \dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_2}{Z_C} sh\gamma l + \dot{I}_2 ch\gamma l \end{cases} \quad \xleftarrow{\text{blue arrow}} \quad \begin{cases} \dot{V} = \dot{V}_2 ch\gamma x + Z_C \dot{I}_2 sh\gamma x \\ \dot{I} = \frac{\dot{V}_2}{Z_C} sh\gamma x + \dot{I}_2 ch\gamma x \end{cases}$$


## 2-2 架空输电线路的等值电路

### 7. 输电线路集中参数等值电路

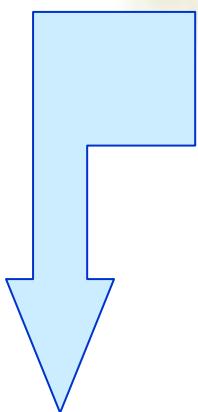

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = \dot{V}_2 ch\gamma l + Z_C \dot{I}_2 sh\gamma l \\ \dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_2}{Z_C} sh\gamma l + \dot{I}_2 ch\gamma l \end{cases}$$
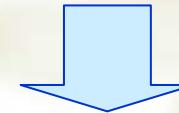
$$\begin{aligned} Z' &= Z_C sh\gamma l \\ Y' &= 2(ch\gamma l - 1)/(Z_C sh\gamma l) \end{aligned}$$



$$\begin{cases} \dot{I}_2 = (\dot{V}_1 - \dot{V}_2 ch\gamma l)/Z_C sh\gamma l \\ \dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_2}{Z_C} sh\gamma l + (\dot{V}_1 - \dot{V}_2 ch\gamma l) ch\gamma l / Z_C sh\gamma l \end{cases}$$


$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{Y'}{2} \dot{V}_1 + \frac{1}{Z'} (\dot{V}_1 - \dot{V}_2) \\ \dot{I}_2 = \frac{1}{Z'} (\dot{V}_1 - \dot{V}_2) - \frac{Y'}{2} \dot{V}_2 \end{cases}$$



## 2-2 架空输电线路的等值电路

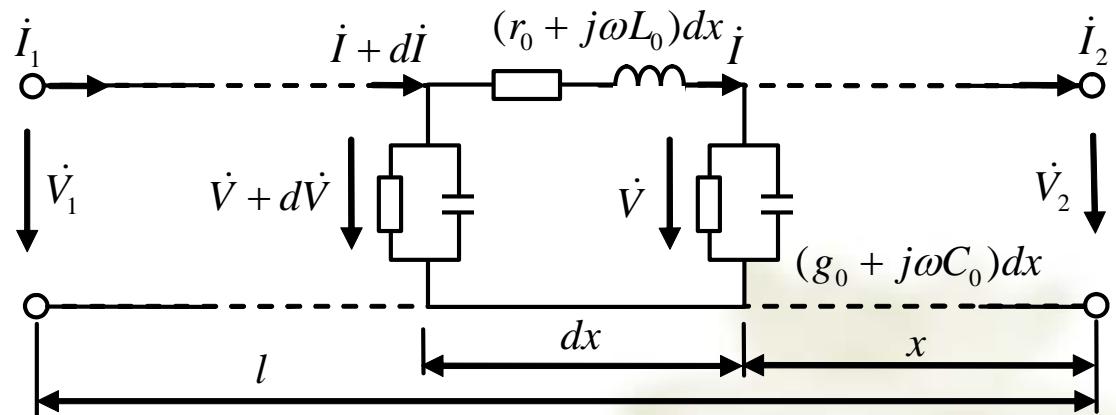
### 7. 输电线路Π型等值电路

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{Y'}{2} \dot{V}_1 + \frac{1}{Z'} (\dot{V}_1 - \dot{V}_2) \\ \dot{I}_2 = \frac{1}{Z'} (\dot{V}_1 - \dot{V}_2) - \frac{Y'}{2} \dot{V}_2 \end{cases}$$



$$Z' = Z_C s h \gamma l$$
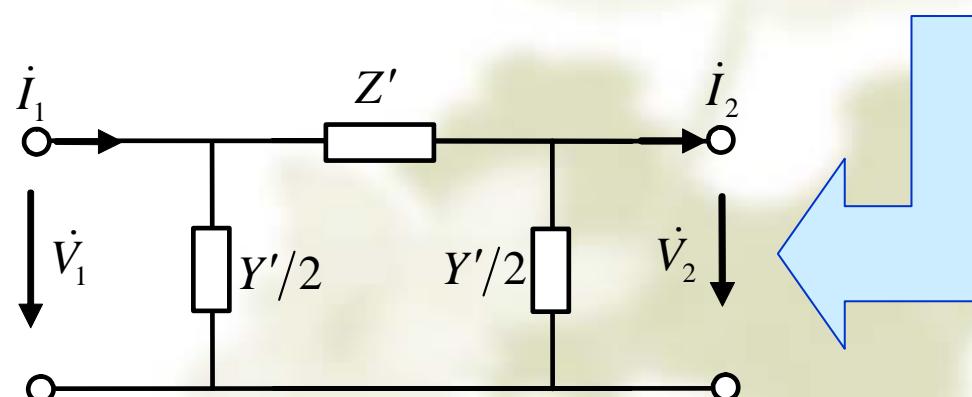
$$Y' = 2(c h \gamma l - 1) / (Z_C s h \gamma l)$$



## 2-2 架空输电线路的等值电路

### 8. 输电线路Π型等值电路的参数

$$\begin{cases} Z' = K_Z Z \\ Y' = K_Y Y \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z = (r_0 + j\omega L_0)l \\ Y = (g_0 + j\omega C_0)l \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z' \approx k_r r_0 l + jk_x x_0 l \\ Y' \approx jk_b \omega C_0 l \end{cases}$$

精确参数

近似参数，  
单个Π型等值电路  
200~300km线路


修正参数，  
单个Π型等值电路  
500~600km线路

$$Z' = Z_C s h \gamma l$$

$$Y' = 2(c h \gamma l - 1) / (Z_C s h \gamma l)$$

$$K_Z = s h \sqrt{ZY} / \sqrt{ZY}$$
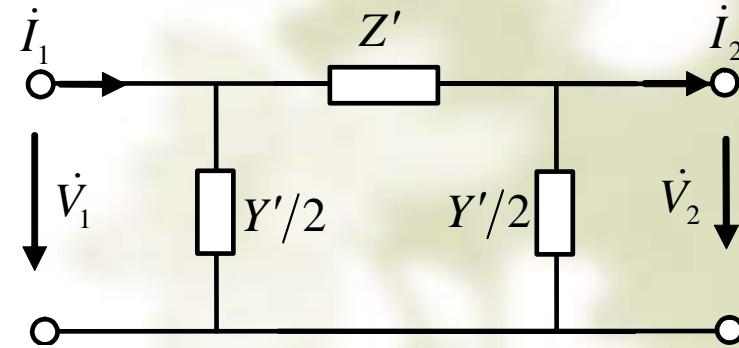
$$K_Y = 2(c h \gamma l - 1) / (\sqrt{ZY} s h \gamma l)$$



## 2-3 变压器等值电路及参数

### 1. 双绕组变压器等值电路及参数


$R_T$  -----  $\Delta P_S$

$X_T$  -----  $V_S\%$

$G_T$  -----  $\Delta P_0$



$B_T$  -----  $I_0\%$

$k_{12}$  -----  $V_{1tN}/V_{2N}$

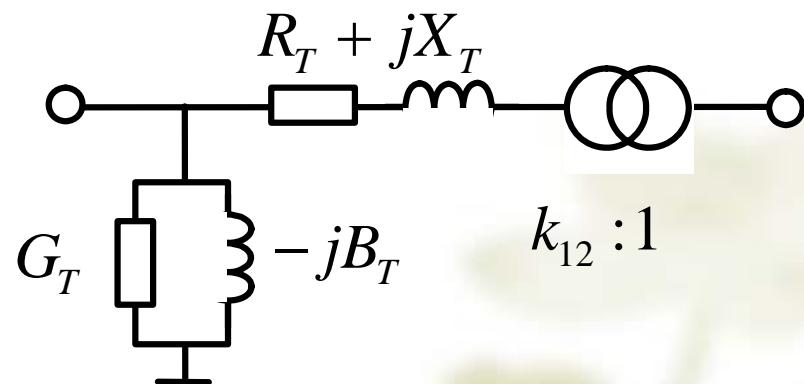

## 2-3 变压器等值电路及参数

### 1. 双绕组变压器等值电路及参数


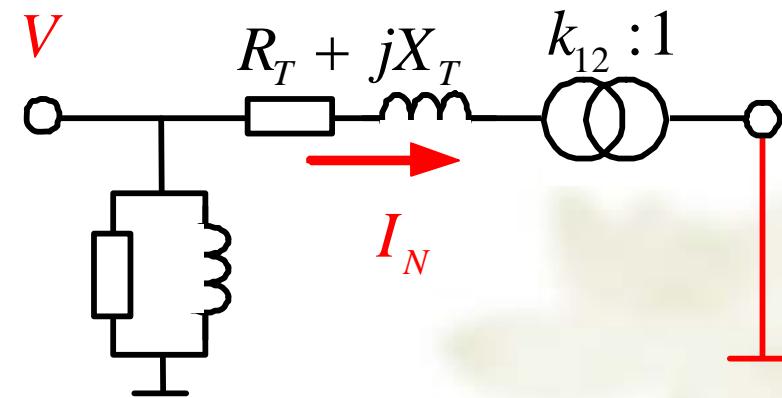
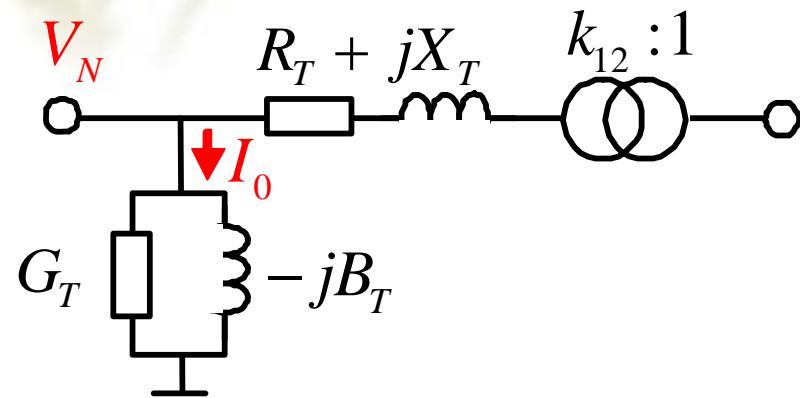


$$\begin{cases} \Delta P_0 = V_N^2 G_T \\ \frac{I_0 \%}{100} = \frac{V_N B_T}{\sqrt{3} I_N} = \frac{V_N^2}{S_N} B_T \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta P_S = 3 I_N^2 R_T = \frac{S_N^2}{V_N^2} R_T \\ \frac{V_S \%}{100} = \frac{V}{V_N} \approx \frac{\sqrt{3} I_N X_T}{V_N} = \frac{S_N}{V_N^2} X_T \end{cases}$$

## 2-3 变压器等值电路及参数

### 2. 三绕组变压器等值电路及参数—短路试验

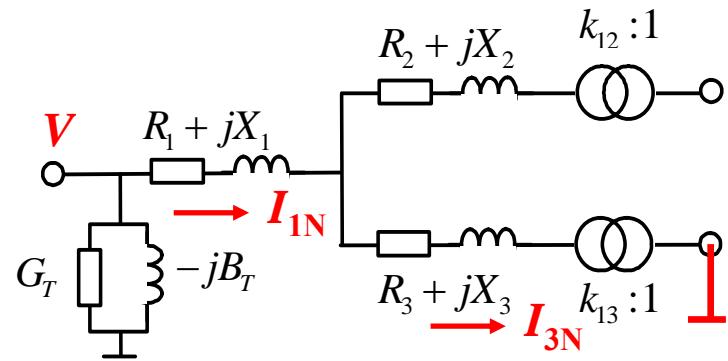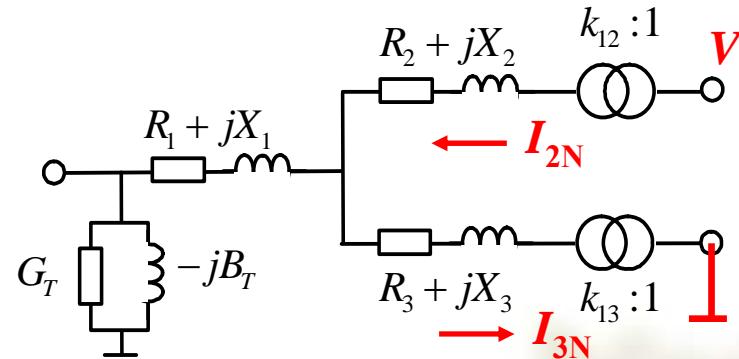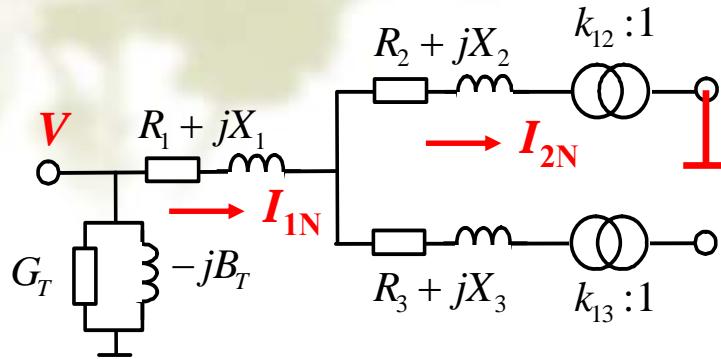



三绕组容量比  $100/100/100$

$$R_i = \frac{\Delta P_{si} V_N^2}{S_N^2} \times 10^3 \quad (i = 1, 2, 3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta P_{S(1-2)} = 3I_{1N}^2 R_1 + 3I_{2N}^2 R_2 = \Delta P_{s1} + \Delta P_{s2} \\ \Delta P_{S(3-1)} = 3I_{1N}^2 R_1 + 3I_{3N}^2 R_3 = \Delta P_{s1} + \Delta P_{s3} \\ \Delta P_{S(2-3)} = 3I_{2N}^2 R_2 + 3I_{3N}^2 R_3 = \Delta P_{s2} + \Delta P_{s3} \end{array} \right.$$

## 2-3 变压器等值电路及参数

### 2. 三绕组变压器等值电路及参数—短路试验

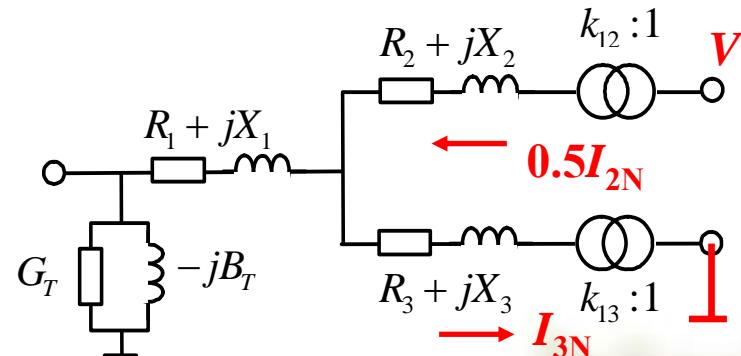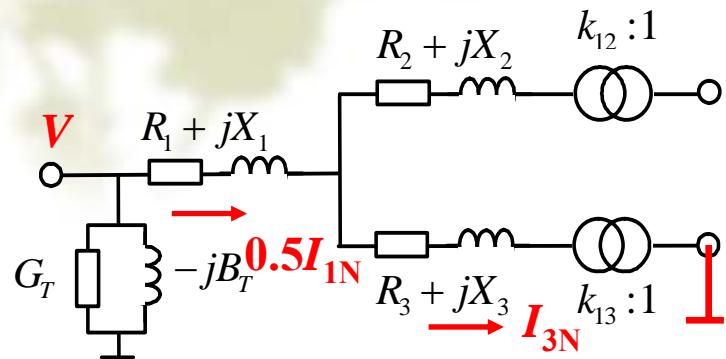

$$R_i = \frac{\Delta P_{si} V_N^2}{S_N^2} \times 10^3 \quad (i = 1, 2, 3)$$

$$\begin{cases} \Delta P_{S(1-2)} = \Delta P_{S1} + \Delta P_{S2} = \Delta P'_{S(1-2)} \\ \Delta P_{S(1-3)} = \Delta P_{S1} + \Delta P_{S3} = 4\Delta P'_{S(1-3)} \\ \Delta P_{S(2-3)} = \Delta P_{S2} + \Delta P_{S3} = 4\Delta P'_{S(2-3)} \end{cases}$$

三绕组容量比100/100/50

$$\begin{cases} \Delta P'_{S(1-2)} = 3I_{1N}^2 R_1 + 3I_{2N}^2 R_2 \\ \Delta P'_{S(1-3)} = 3(0.5I_{1N})^2 R_1 + 3I_{3N}^2 R_3 \\ \Delta P'_{S(2-3)} = 3(0.5I_{2N})^2 R_2 + 3I_{3N}^2 R_3 \end{cases}$$

## 2-3 变压器等值电路及参数

### 2. 三绕组变压器等值电路及参数

$$R_1$$

$$R_2$$

$$R_3$$

$$\Delta P_{S1}$$
  
$$\Delta P_{S2}$$
  
$$\Delta P_{S3}$$

$$\Delta P_{S(1-2)}$$
  
$$\Delta P_{S(1-3)}$$
  
$$\Delta P_{S(2-3)}$$




$$X_1$$

$$X_2$$

$$X_3$$

$$V_{S1}\%$$
  
$$V_{S2}\%$$
  
$$V_{S3}\%$$
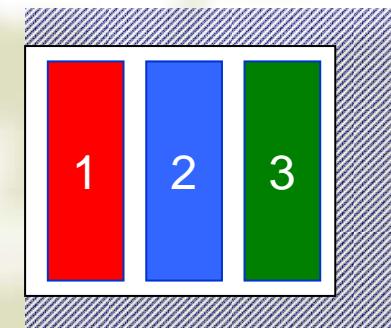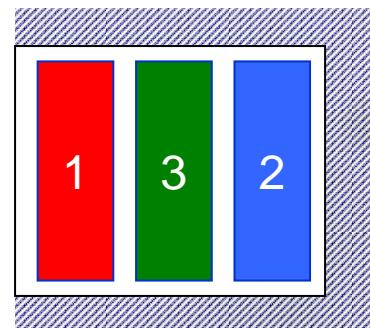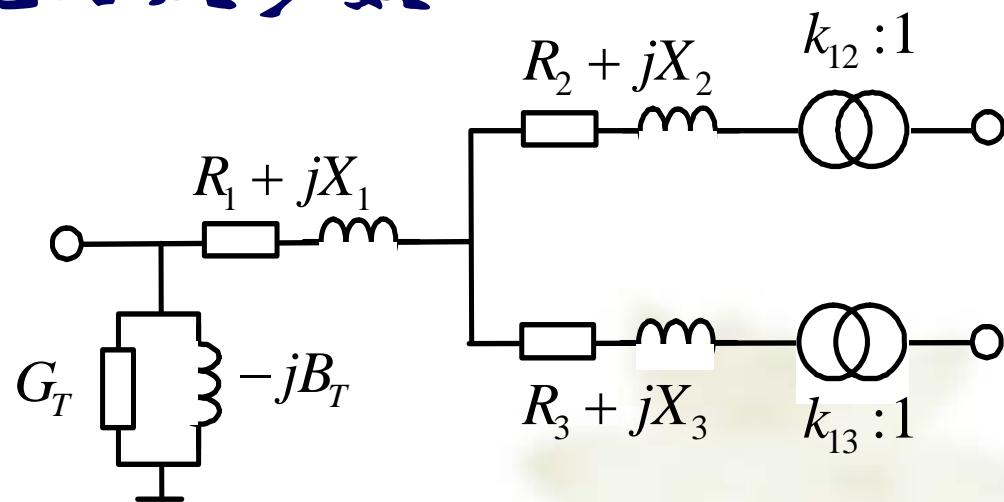
$$V_{S(1-2)}\%$$
  
$$V_{S(1-3)}\%$$
  
$$V_{S(2-3)}\%$$





三绕组变压器绕组排列

## 2-3 变压器等值电路及参数
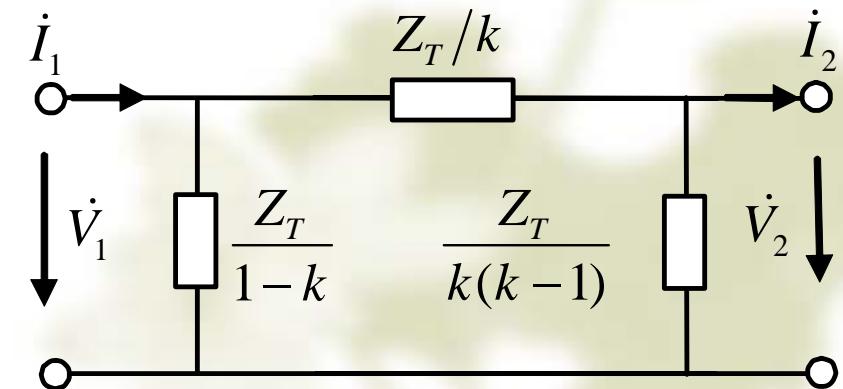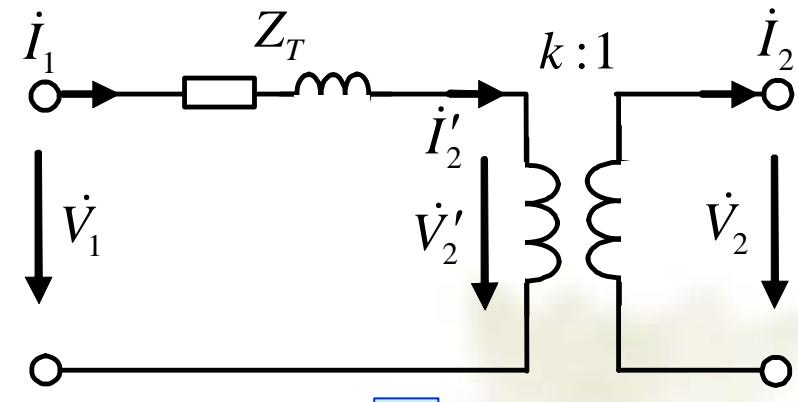
### 3. 变压器Π型等值电路

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1}{Z_T} - \frac{\dot{V}'_2}{Z_T} = \frac{\dot{V}_1}{Z_T} - \frac{k\dot{V}_2}{Z_T} \\ \dot{I}_2 = k\dot{I}'_2 = k\dot{I}_1 = \frac{k\dot{V}_1}{Z_T} - \frac{k^2\dot{V}_2}{Z_T} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_1 = \frac{1-k}{Z_T}\dot{V}_1 + \frac{k}{Z_T}(\dot{V}_1 - \dot{V}_2) \\ \dot{I}_2 = \frac{k}{Z_T}(\dot{V}_1 - \dot{V}_2) - \frac{k(k-1)}{Z_T}\dot{V}_2 \end{array} \right.$$



## 2-3 变压器等值电路及参数


### 3. 变压器Π型等值电路

原副方电压电流：实际值

谐振三角形：阻抗和为零


谐振环流：实现电流变换

串联阻抗压降：实现变压

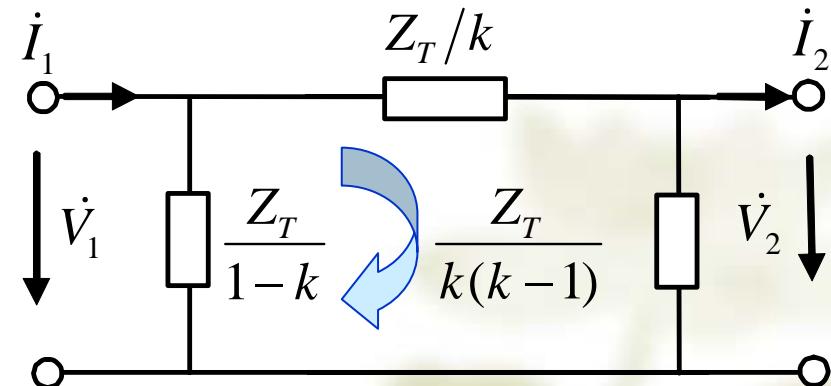

## 2-3 变压器等值电路及参数

### 3. 变压器Π型等值电路

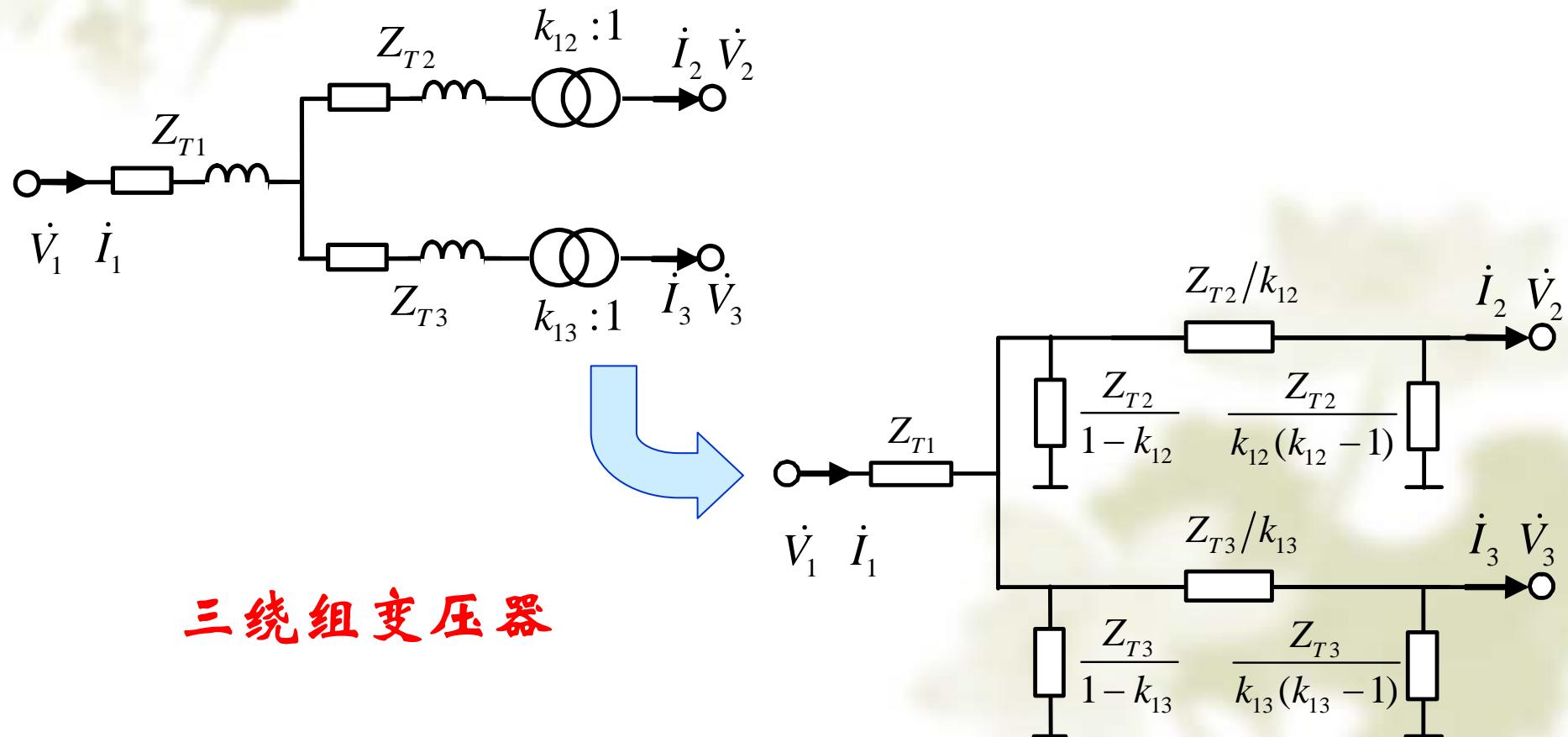

三绕组变压器

## 2-4 标幺制

### 1. 标幺制的概念

标幺值 =  $\frac{\text{实际有名值（任意单位）}}{\text{基准值（与有名值同单位）}}$

$$V_* = \frac{V}{V_B}, \quad I_* = \frac{I}{I_B}, \quad S_* = \frac{S}{S_B} = \frac{P + jQ}{S_B}, \quad Z_* = \frac{Z}{Z_B} = \frac{R + jX}{Z_B}$$

## 2-4 标幺制

### 2. 基准值的选取—单相电路

有名值  $V_P = ZI$        $S_P = V_P I$

基准值  $V_{PB} = Z_B I_B$        $S_{PB} = V_{PB} I_B$

标幺值  $V_{P*} = Z_* I_*$        $S_* = V_{P*} I_*$

基准值  $I_B = S_{PB} / V_{PB}$        $Z_B = V_{PB}^2 / S_{PB}$

## 2-4 标幺制

### 2. 基准值的选取—三相电路

有名值  $V = \sqrt{3}ZI$   $S = \sqrt{3}VI$

基准值  $V_B = \sqrt{3}Z_B I_B$   $S_B = \sqrt{3}V_B I_B$

标幺值  $V_* = Z_* I_*$   $S_* = V_* I_*$

基准值  $I_B = S_B / \sqrt{3}V_B$   $Z_B = V_B^2 / S_B$

## 2-4 标么制

### 3. 不同基准值的标么值间的换算


$$X_{(B)^*} = X_{\text{(有名值)}} \times \frac{S_B}{V_B^2} = X_{(N)^*} \times \frac{V_N^2}{S_N} \times \frac{S_B}{V_B^2}$$

统一基准下  
的标么电抗

有名值  
电 抗


额定标  
么电抗

## 2-4 标幺制——基准值选取方法

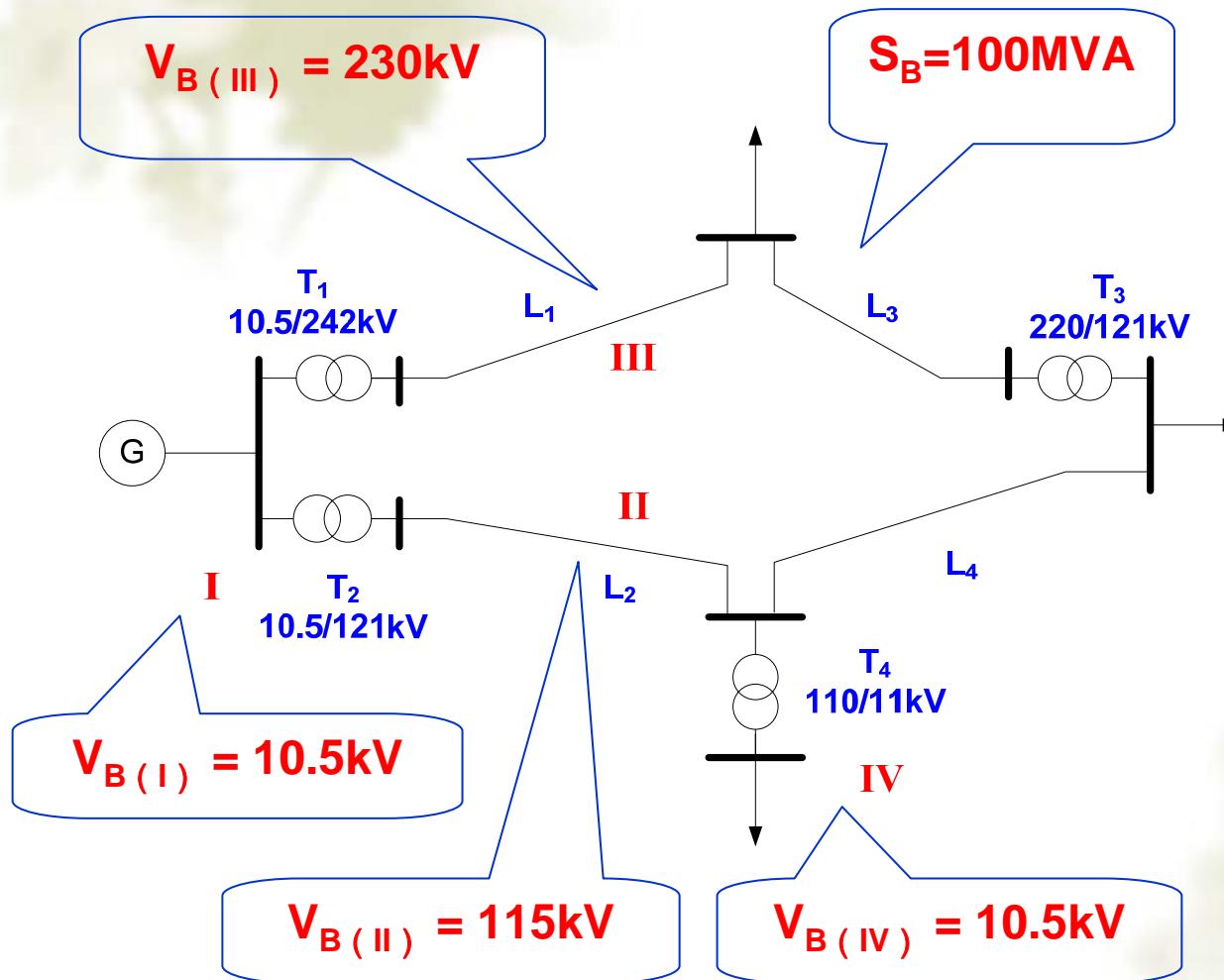

- 全网统一功率基准；
- 不同电压等级电网取平均额定电压作为其电压基准；
- 各级电网平均额定电压： $6.3\text{kV}, 10.5\text{kV}, 37\text{kV}, 115\text{kV}, 230\text{kV}, 345\text{kV}, 525\text{kV}$
- 电流、阻抗基准由功率基准和电压基准按三相电路的物理关系确定

## 2-4 标幺制——标幺值参数计算

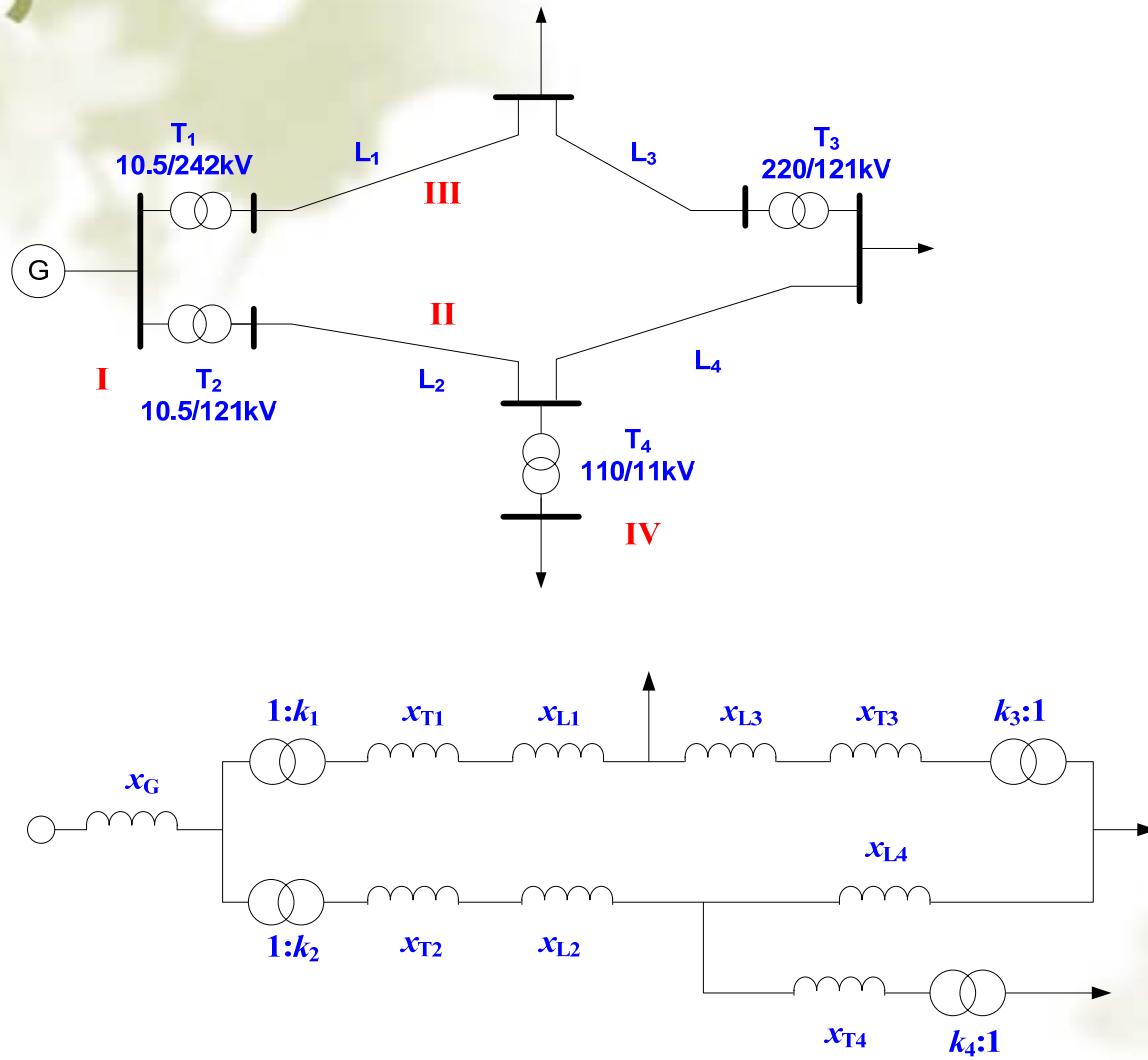

□ 线路电抗标幺值计算


$$x_{L1*} = x_{L1} \times \frac{S_B}{V_{B(III)}^2}$$

$$x_{L2*} = x_{L2} \times \frac{S_B}{V_{B(II)}^2}$$

$$x_{L3*} = x_{L3} \times \frac{S_B}{V_{B(III)}^2}$$

$$x_{L4*} = x_{L4} \times \frac{S_B}{V_{B(IV)}^2}$$

## 2-4 标幺制——标幺值参数计算

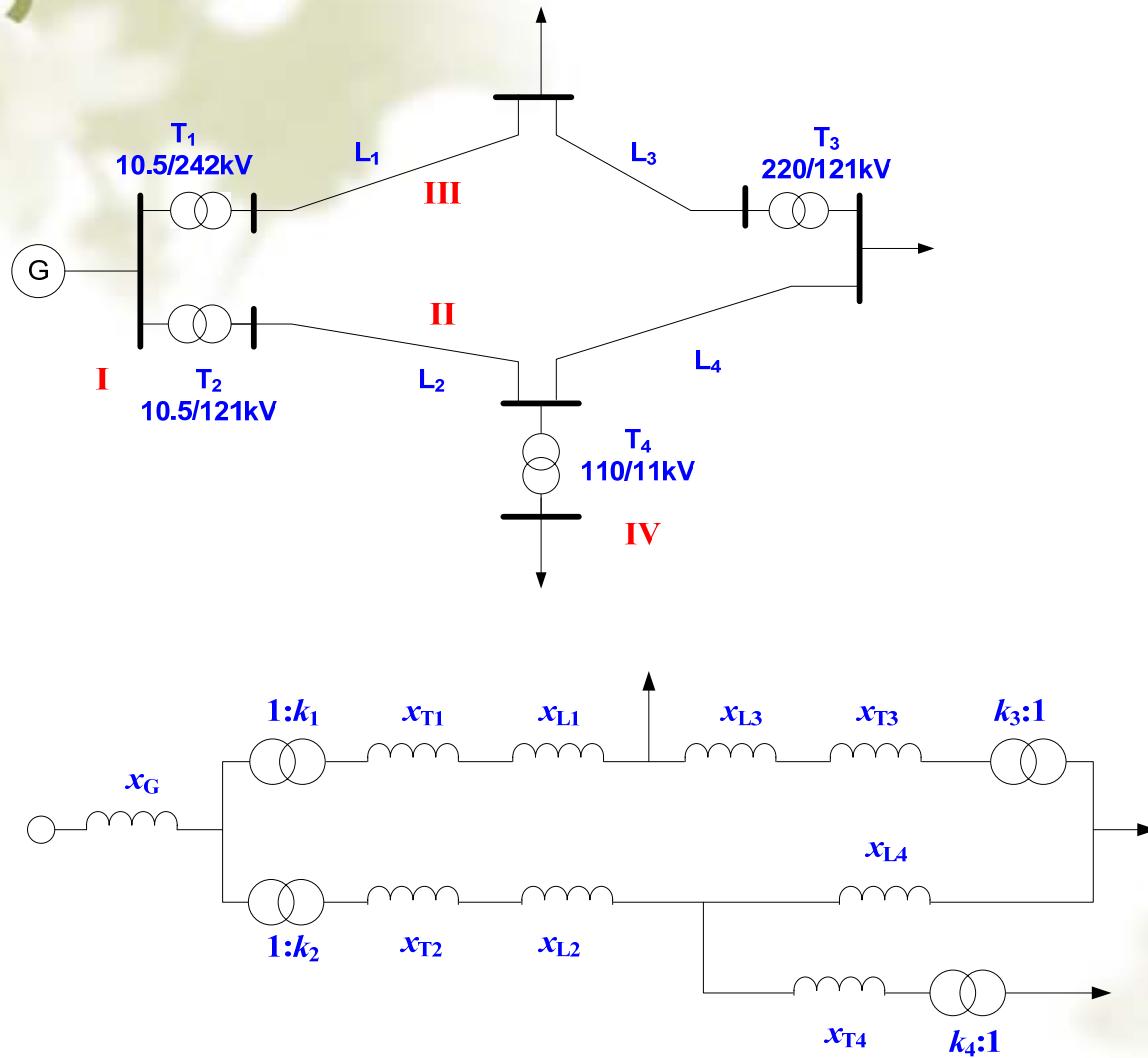

□ 发电机额定标幺电抗

$$x_{G(N)} = x_G \times \frac{S_N}{V_{G(N)}^2}$$


□ 发电机标幺电抗

$$x_{G^*} = x_G \times \frac{S_B}{V_{B(I)}^2}$$

□ 标幺电抗与额定标幺电抗间的转换

$$x_{G^*} = x_{G(N)} \times \frac{V_{G(N)}^2}{S_N} \times \frac{S_B}{V_{B(I)}^2}$$


## 2-4 标幺制——标幺值参数计算

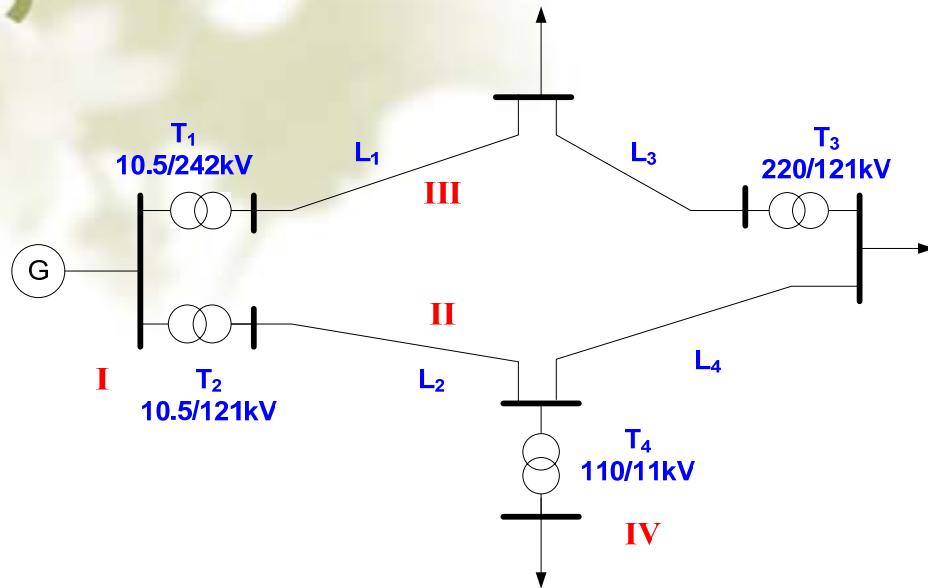

□ 变压器额定标幺电抗

$$x_{T1} = x_{T1(N)*} \times \frac{V_{T1(NIII)}^2}{S_{T1(N)}}$$


$$x_{T1(N)*} = \frac{V_s \%}{100}$$

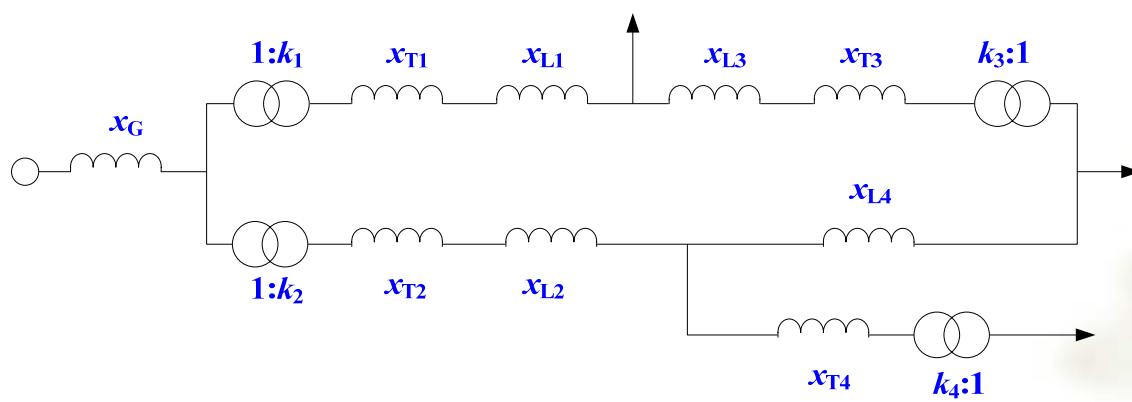

□ 变压器标幺电抗转换

$$x_{T1*} = x_{T1} \times \frac{S_B}{V_{B(III)}^2}$$

## 2-4 标么制——标么值参数计算

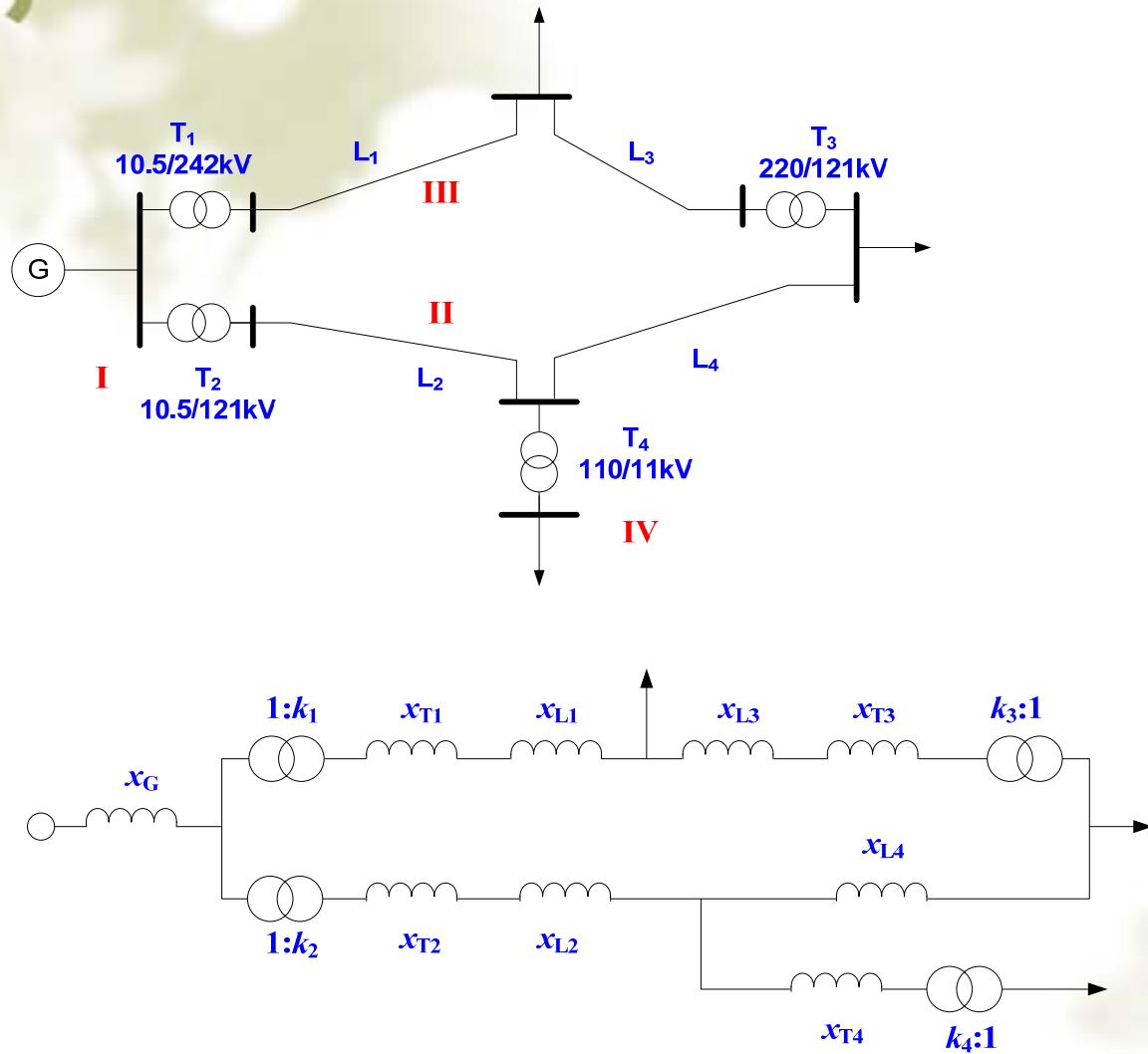

□ 变压器变比

$$k_{T1} = \frac{V_{T1(N2)}}{V_{T1(N1)}}$$


□ 变压器变比标么值

$$k_{T1^*} = \frac{V_{T1(N2)} / V_{B(III)}}{V_{T1(N1)} / V_{B(I)}}$$

$$k_{T1^*} = \frac{V_{T1(N2)} / V_{T1(N1)}}{V_{B(III)} / V_{B(I)}}$$

$$k_{T1^*} = \frac{k_1}{k_{B(I-III)}}$$

## 2-4 标么制——标么制的特点

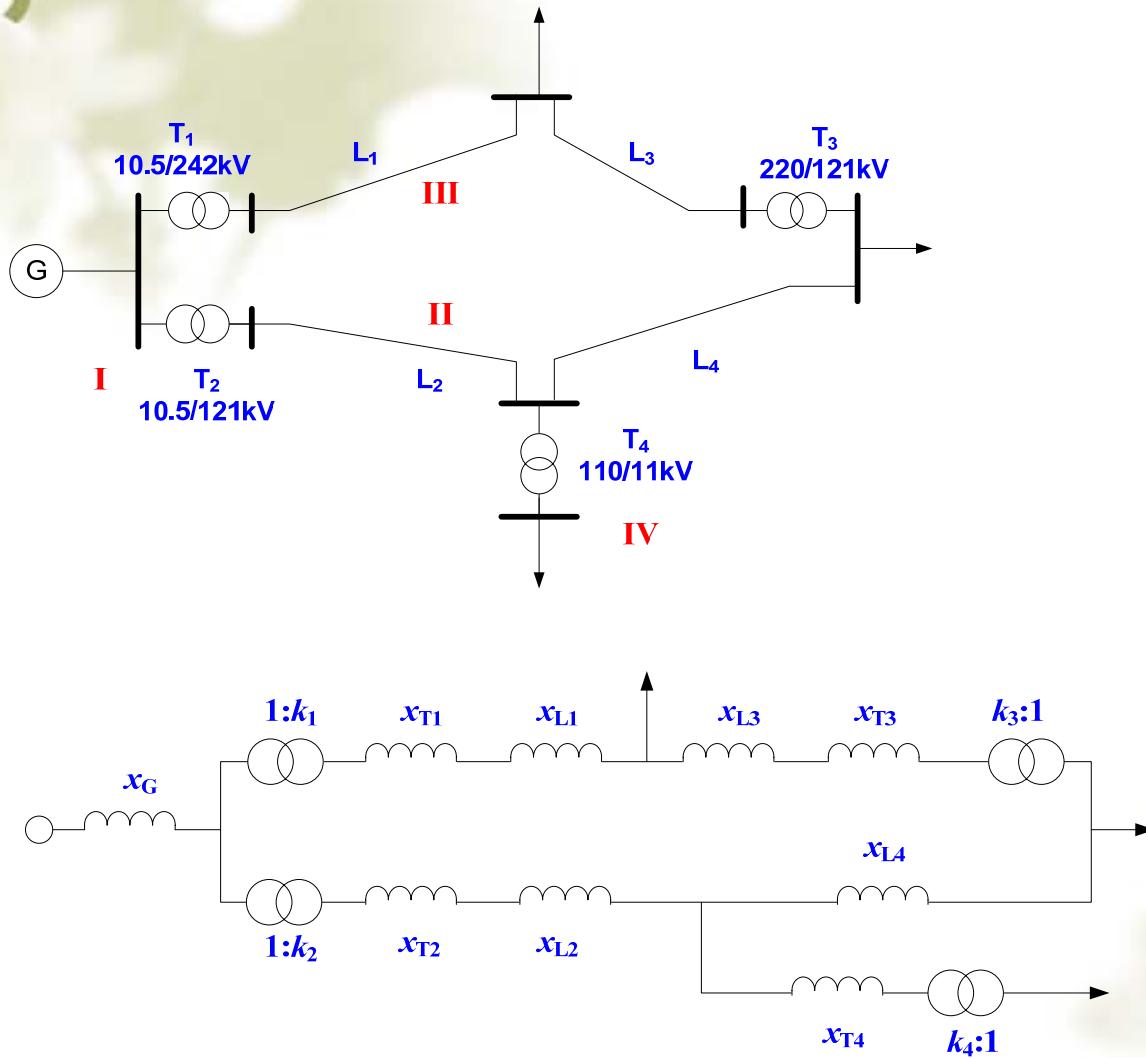

□ 易于比较元件特性和参数

- ◆ 同类型元件额定标么参数大致相近
- ◆ 同类型电机标么化空载特性基本一样
- ◆ 变压器短路电压额定标么值0.10左右

□ 简化计算

- ◆ 三相与单相电路标么值计算关系一样
- ◆ 线电压与相电压标么值相等

□ 没有量纲：物理概念不明确



## 本章小结

- 电力系统分析中一相等值电路的概念
- 输电线路集中参数的PI型等值电路及参数
- 变压器等值电路及参数计算、PI型等值电路
- 基准值选取原则以及标幺值参数的计算方法



华中科技大学  
Huazhong University of  
Science and Technology

习 题

Ex 2-3, 2-8, 2-11



華中科技大学  
Huazhong University of  
Science and Technology



To Be Continued